

# ADI的产品与信号链解决方案 用于电机控制系统 与设计



## ADI的电机控制任务声明

ADI有能力提供最具创新性的电机控制市场解决方案；这些方案着眼于最高的系统性能和业界领先的集成度，具备最佳的系统效率、可靠性和连接性。ADI拥有丰富的电机控制系统级知识和战略技术合作伙伴联盟，能为客户提供独特的系统服务与产品，并引领成为长期技术合作伙伴。

## 目录

简介 .....	3	<b>处理器</b>	
<b>典型电机控制系统及功能描述</b> .....	<b>4</b>	混合信号控制处理器 .....	11
<b>采用iCoupler®技术进行数字隔离</b>		DSP .....	12
隔离式栅极驱动器 .....	5	<b>标准线性产品</b>	
隔离式 $\Sigma$ - $\Delta$ 调制器 .....	5	电流检测放大器 .....	13
标准数据隔离器 .....	6	差动放大器 .....	14
隔离式通信收发器 .....	6	精密运算放大器 .....	14
集成isoPower®的隔离式DC-DC转换器 .....	7	精密基准电压源 .....	14
<b>电源管理</b>		<b>低噪声MEMS加速度计</b> .....	<b>15</b>
数字功率因数校正控制器 .....	8	<b>电机控制开发平台</b> .....	<b>16</b>
高速MOSFET驱动器 .....	8	隔离式逆变器平台 .....	16
开关/多轨调节器 .....	9	FlexMC通用交流套件 .....	16
线性稳压器 .....	9	FlexMC低压套件 .....	17
<b>位置和电流检测反馈</b>		AD-FMCMOTCON2 .....	17
同步采样ADC .....	10	<b>参考设计</b> .....	<b>18</b>
旋变数字转换器 .....	10	<b>基于模型的设计</b> .....	<b>19</b>
		<b>电机控制架构与解决方案</b> .....	<b>20</b>
		<b>战略合作伙伴关系与联盟</b> .....	<b>22</b>
		<b>在线工具和资源</b> .....	<b>23</b>

# 简介

## 更严苛的能源法规推动电机控制创新

在当今不断扩展的工业市场上，对电力的需求正以前所未有的速率增长。其中，超过40%的电力需求来源于各类工业电机。由于这个原因，各国政府和全球认证机构正在面向电机OEM和最终用户制定新的法规以及更严苛的能效要求。就像很多伟大的技术创新一样，市场上需要有一种迫切的需求，才会有所变革。

ADI早在多年前就意识到，更智能、高效率电机控制系统的新时代将是一个电机控制工业新标准涌现的时代。出于这样的认识，ADI与战略合作伙伴共同开发了一个全面的集成式电机控制设计程序；这些战略合作伙伴都是各自领域内的专家(MathWorks®、ARM®、Boston Engineering®、IAR Systems®和Xilinx®)，目的在于解决整个系统的架构问题，实现效率最大化的同时改善系统精度和可靠性。

ADI以系统级的角度(见图1)来看待这些挑战，开发的产品不仅超越了性能规格，还代表了电路其他功能模块之间的最佳接口。这种系统解决方案的方法让ADI能够为基于工业的客户完整的集成式解决方案，并在实现规格要求的同时帮助他们满足最新、最苛刻的能源法规。



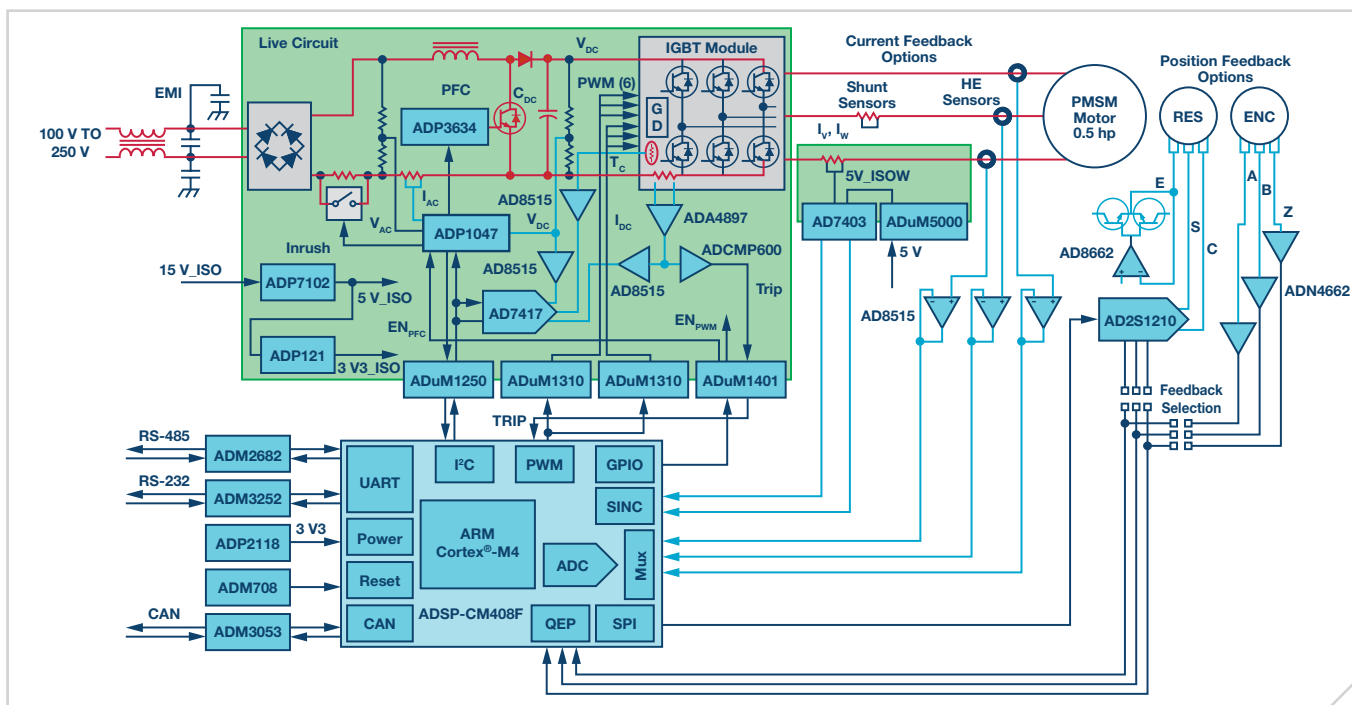


图1. 完整的系统级电机控制解决方案功能。

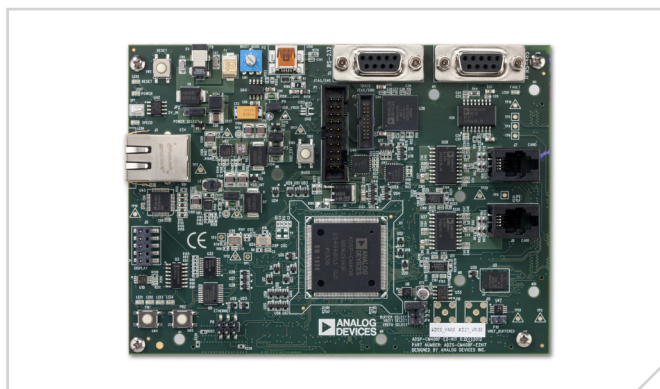



ADSP-CM408F电机驱动控制板(EZ-KIT®)。

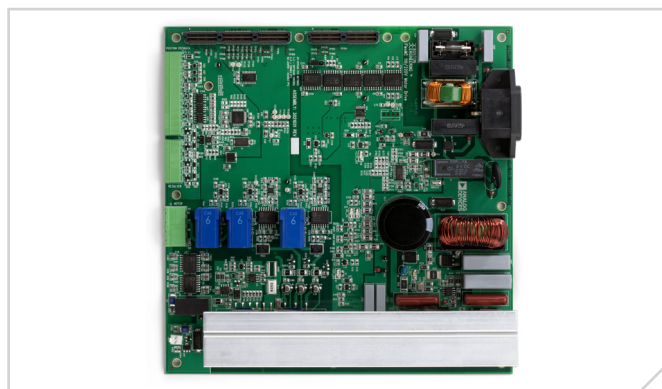

电机驱动电源板。

欲了解更多信息，请访问[analog.com/cn/motorcontrol](http://analog.com/cn/motorcontrol)。

## 典型电机控制系统产品

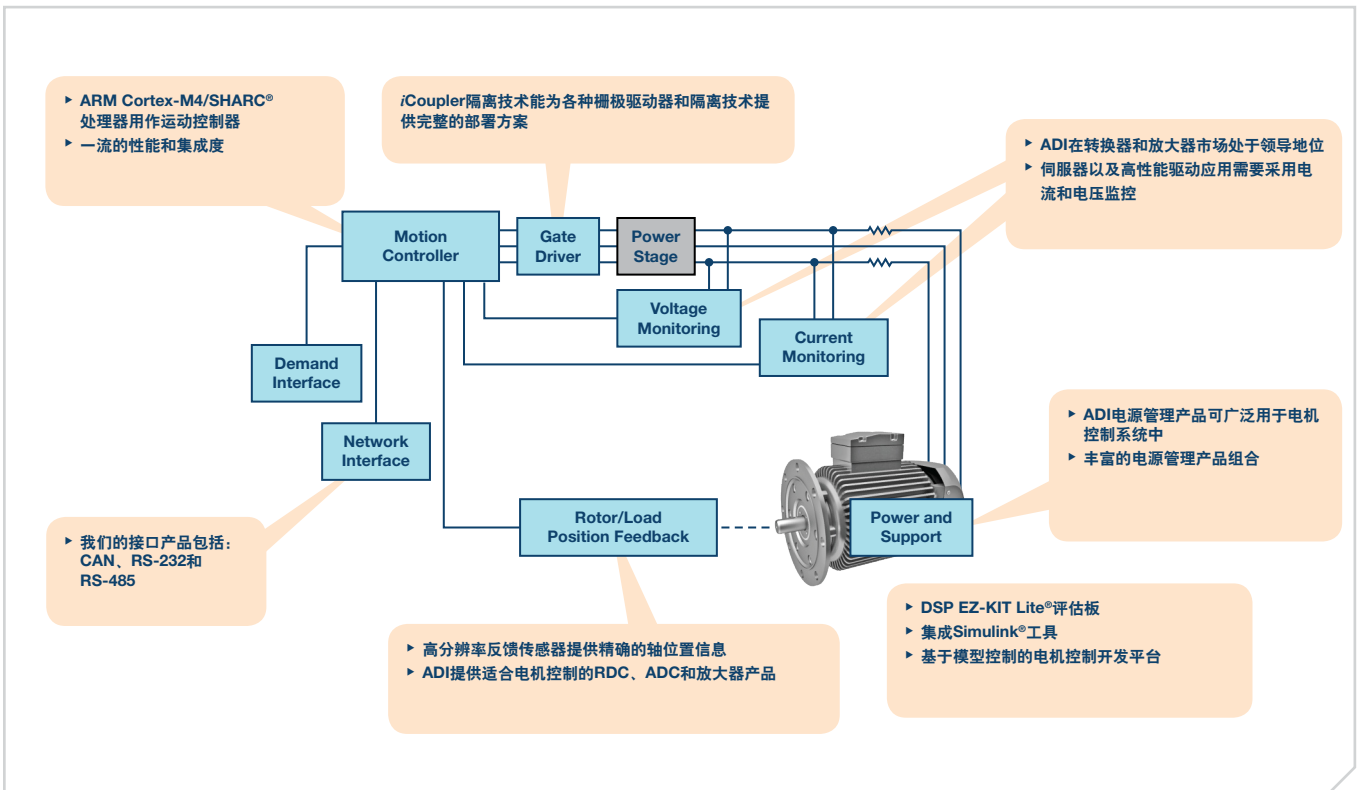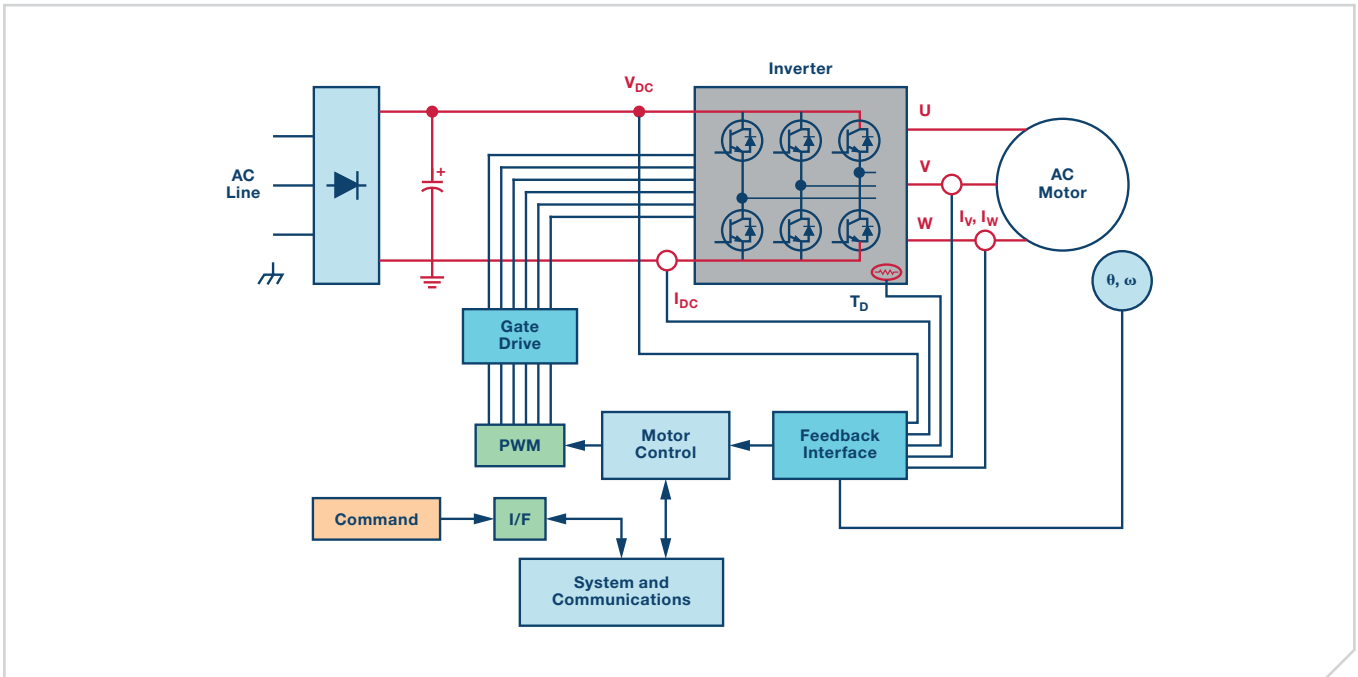

## 采用 iCoupler 技术进行数字隔离

### iCoupler 变压器隔离优势

- ▶ 尺寸更小
- ▶ 成本更低、性能高
- ▶ 功耗较低
- ▶ 可集成其他功能
- ▶ isoPower
- ▶ 可靠性更高

### 安全与标准

- ▶ 1200 V<sub>PEAK</sub> 工作电压
- ▶ 保证 8 mm 爬电距离
- ▶ 基本安全性与功能安全性
  - IEC 60664
  - IEC 61800-5-x
- ▶ 增强隔离
  - VDE-0884-10
  - VDE-0884-11
  - IEC 60747-5-5
  - UL 1577

### 隔离式栅极驱动器

#### 克服光耦合器 and 高压栅极驱动器解决方案的局限性

隔离式栅极驱动器具有电气隔离和较强的栅极驱动能力，而很多系统架构的安全性和鲁棒性都需要这些性能。ADI 的隔离式栅极驱动器产品组合可为设计人员提供光电耦合器或脉冲变压器设计的性能和可靠性优势。隔离式栅极驱动器系列采用 ADI 经过检验的 iCoupler 技术，提供 50 ns 最大传播延迟、小于 5 ns 通道间匹配、400 V rms 工作电压下的 50 年工作寿命和单封装电流隔离优势。

产品型号	隔离额定值 (kV rms)	最大工作温度 (°C)	隔离输出 (最大值, V)	隔离输出 (最小值, V)
ADuM4135 <sup>1</sup>	5	125	30	12
ADuM4223 <sup>2</sup>	5	125	18	4.5
ADuM3223	3	125	18	4.5
ADuM3221	2.5	125	18	4.5
ADuM3220	2.5	125	18	4.5
ADuM7223	2.5	125	18	4.5
ADuM7234	1	105	18	12


<sup>1</sup> ISOINV-EP 在实际直流总线电压下评估系统级应用中的 ADI 新型全功能隔离式栅极驱动器 (ADuM4135) 技术 (EV-MCS-ISOINVEP-Z)。

<sup>2</sup> ISOINV 在实际直流总线电压下评估系统级应用中的 ADI 简单双通道隔离式栅极驱动器 (ADuM4223) 技术 (EV-MCS-ISOINV-Z)。

### 隔离式 Σ-Δ 调制器—电压和电流检测

高性能 AD7403 隔离式 Σ-Δ 调制器可实现更为精确的电流和电压检测反馈。该器件具有更宽的动态范围，支持使用尺寸更小的分流器，改善系统效率和电机驱动的匹配性。出色的调制器性能配合 20 MHz 外部时钟，可在诸如机器人等重视动态响应的应用中实现灵活的性能与延迟权衡取舍。AD7403 相比其前代产品还具备连续工作电压 (V<sub>IORM</sub>) 更高的隔离方案，采用的封装可提供 8.3 mm 爬电距离与电气间隙。


产品型号	时钟 (MHz)	V <sub>IORM</sub> (V <sub>PEAK</sub> )	封装
AD7400A	10 (内)	891	16 引脚 SOIC_W
AD7401A	20 (外)	891	16 引脚 SOIC_W
AD7403	20 (外)	1250	16 引脚 SOIC_IC、8 引脚 SOIC_IC
AD7402	10 (内)	1250	8 引脚 SOIC_IC
AD7405	20 (外) LVDS	1250	16 引脚 SOIC_IC

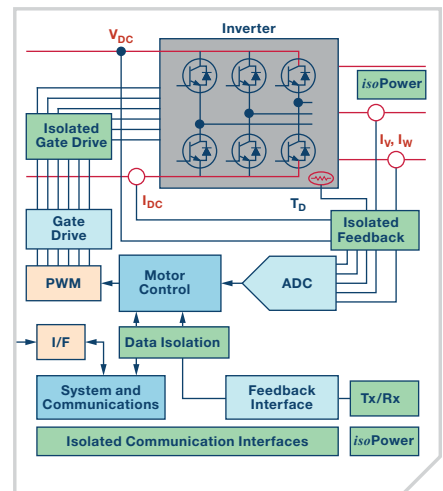

### 隔离式 IGBT 栅极驱动器


突破性 CMTI 性能和低传播延迟

iCoupler

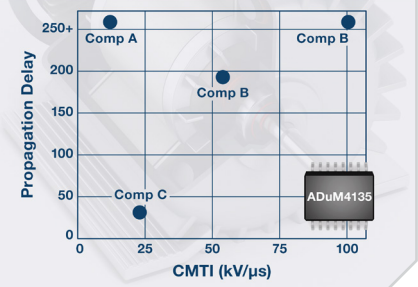
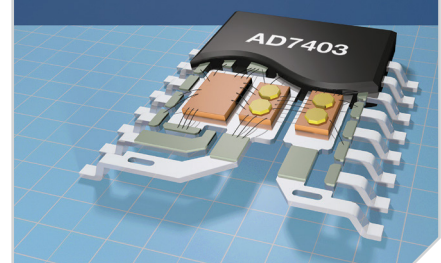
### 精密隔离式 Σ-Δ 调制器

- ▶ 14.2 ENOB (78 kSPS)
- ▶ 增强的工作绝缘电压: 1250 V<sub>PEAK</sub>





## 标准数据隔离器

### 数字隔离器能够不折不扣地提供最高性能

利用*iCoupler*数字隔离器，设计人员可以摆脱光耦合器的成本、尺寸、功耗、性能和可靠性限制，在设计中实现隔离。目前已有10亿个以上的隔离通道投入应用。这些磁性隔离产品安全可靠且易于使用，是光耦合器的理想替代产品。

鲁棒的新系列*iCoupler*数字隔离器采用开关键控(OOK)架构，提供信号可靠性和性能的最佳组合，具有最高抗扰性、最低EMI和最高抗电涌能力，适合用在高噪声、恶劣、不可预测的环境中。


通道数	隔离额定值 (kV rms)	最大数据速率 (Mbps)	最大工作温度(°C)
1	2.5、3	最大150	最大125
2	2.5、3.75、5	最大150	最大125
3	2.5	最大150	最大125
4	2.5、3.75、5	最大150	最大125
5	1、2.5	10	105
6	1	25	105

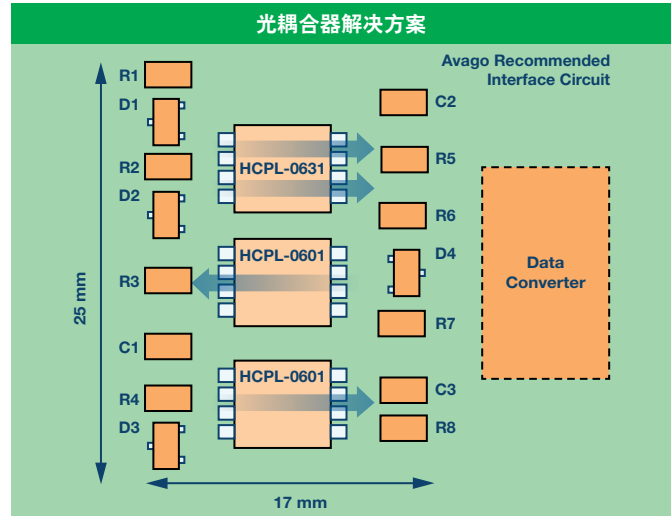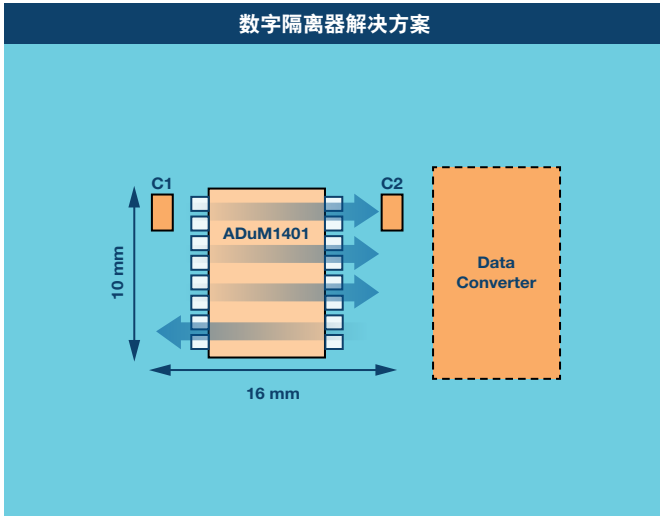

## 用于电机控制中系统间通信的隔离式RS-485收发器


这些隔离式收发器集成ADI公司的*iCoupler*技术，将一个3通道隔离器、一个三态差分线路驱动器、一个差分输入接收器和ADI公司的*isoPower* DC-DC转换器集成于单封装中。它们采用5 V或者3.3 V单电源供电，实现完全集成的信号和电源隔离RS-485解决方案。额定温度范围为工业温度范围，提供16引脚、宽体SOIC高集成度封装，爬电距离和电气间隙大于8 mm。这些器件使得设计人员能够在设计中隔离通信的同时，无需像使用传统隔离产品那样担心成本、尺寸、电源和可靠性的限制。

产品型号	隔离额定值 (kV rms)	ESD保护 (kV)	数据速率 RS-485	电源电压 ( $V_{\text{NOM}}$ )
ADM2682E	5	15	16 Mbps	3.3, 5
ADM2687E	5	15	500 kbps	3.3, 5
ADM2582E	2.5	15	16 Mbps	3.3, 5
ADM2587E	2.5	15	500 kbps	3.3, 5

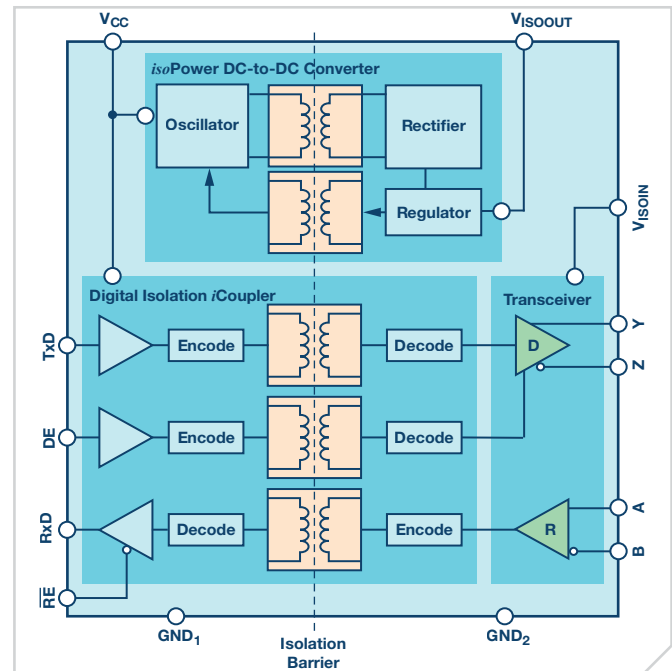
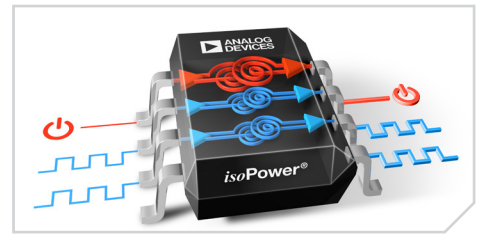
## 集成isoPower的隔离式DC-DC转换器

这些隔离式DC-DC转换器扩展了ADI公司的隔离式电源产品组合, 为设计人员提供紧凑、易于实施、经济高效的方法, 帮助他们同时满足隔离电源和数据要求。小尺寸和输出功率组合还可以解决日益增长的空间和功耗限制问题, 这些是工程师在设计电机驱动时必须考虑的因素。



产品型号	隔离额定值 (kV rms)	最大数据速率 (Mbps)	传播延迟 (ns)	隔离输出电源 (mA)	隔离输出 (最小值, V)
ADM3260	2.5	1	95	30	4.5
ADuM5000	2.5	—	—	100	3.3
ADuM5200	2.5	25	60	100	3.3
ADuM5400	2.5	25	60	100	3.3
ADuM6000	5	—	—	100	3.3
ADuM6200	5	25	60	100	3.3
ADuM6400	5	25	60	100	3.3


## 采用isoPower的差异



DC-DC模块。



isoPower解决方案。

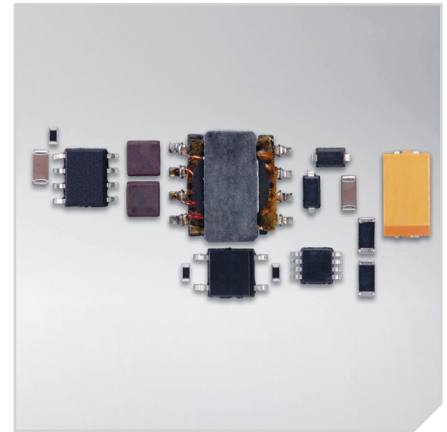

光耦合器设计。

欲了解更多信息, 请访问[analog.com/cn/iCoupler](http://analog.com/cn/iCoupler)。

## 非隔离式接口器件


ADI提供各种不同RS-232、RS-422和RS-485收发器, 可满足多种应用需求。RS-232规范支持在相对较短的距离内(最长50英尺), 以最高20 kbps的数据速率将数据可靠地从一个发射器传输到一个接收器。借助较新的RS-232收发器芯片, 可在更短的距离内(最长5英尺)实现最高1 Mbps的数据速率。RS-485规范符合真正多点通信网络的要求, RS-422规范符合单工多分支标准。

欲了解更多信息, 请访问[analog.com/cn/interface/rs](http://analog.com/cn/interface/rs)。

## 电源管理
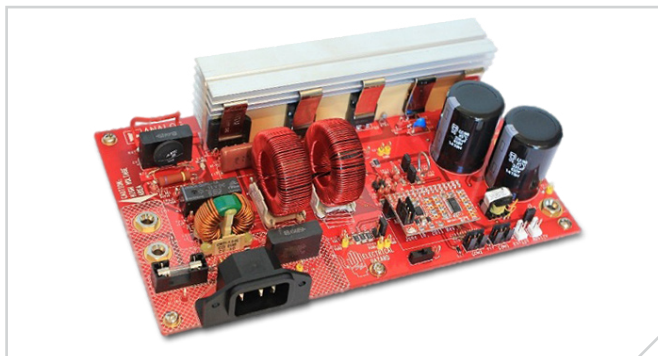
### 数字功率因数校正(PFC)控制器

ADP1047和ADP1048是内置精密输入功率计量功能的PFC控制器，能够精确测量输入和输出电压、输入电流、功率等。该信息可以通过PMBus接口报告给电源的微控制器。



产品型号	描述	主要特性	$V_{in}$ (V)	接口	EEPROM	输出	一般管理I/O	保护	封装
ADP1047	单相PFC控制器，集成精密功率计量	浪涌控制、实时效率优化、增强动态响应、同步、扩频	3.3	I <sup>2</sup> C/PMBus	是	2	PSON、浪涌控制、ACOK、PGOOD	可编程交流故障检测、OCP、OVP、OTP	24引脚QSOP
ADP1048	交错式PFC控制器，集成精密功率计量；可支持高效率无电桥拓扑	浪涌控制、实时效率优化、增强动态响应、同步、扩频和轻载减负	3.3	I <sup>2</sup> C/PMBus	是	2	PSON、浪涌控制、ACOK、PGOOD	可编程交流故障检测、OCP、OVP、OTP	24引脚QSOP

### 高速MOSFET驱动器

ADP36xx系列2 A和4 A高速FET驱动器可作为ADP1047/ADP1048数字PFC控制器的补充器件。这些器件采用标准工业尺寸，但引入了更快的开关性能和高级保护特性。

产品型号	描述	$V_{in}$ (V)	峰值驱动电流(A)	精密使能/关断	过温保护	过温警告信号	封装
ADP3654	双通道同相	4.5至18	4	否	否	否	8引脚 MSOP_EP 8引脚 SOIC_N_EP
ADP3633/ADP3634/ADP3635 ADP3623/ADP3624/ADP3625	双通道反相(33)、 双通道同相(34)、 反相/同相(35)	9.5至18 4.5至18	4	是	是	是	8引脚 MSOP_EP 8引脚 SOIC_N_EP
ADP3629/ADP3630/ADP3631	双通道反相(29)、 双通道同相(30)、 反相/同相(31)	9.5至18	2	是	是	是	8引脚 MSOP_EP 8引脚 SOIC_N_EP




## 集成式调节器提供同类一流的效率、系统性能和尺寸

ADI调节器产品可用于电机控制, 提供一系列集成电源的负载点(POL)器件供选择, 支持宽范围电源分配选项。这包括5V、12V和24V到多轨解决方案的独立开关调节器, 支持从几mA到几A的负载要求, 同时保持高效率与高性能; 另外还包括线性调节器, 提供低噪声解决方案, 有助于提升精密位置检测应用中的精度。

### 开关/多轨调节器

产品型号	产品描述	V <sub>IN</sub> 范围 (V)	I <sub>OUT</sub> 最大值 (A)	产品型号	产品描述	V <sub>IN</sub> 范围 (V)	I <sub>OUT</sub> 最大值 (A)
ADP2119	1.2 MHz同步降压DC-DC调节器	2.3至5.5	2	ADP2386	同步降压DC-DC调节器, 提供可编程开关频率	4.5至20	6
ADP2120	1.2 MHz同步降压DC-DC调节器	2.3至5.5	1.25	ADP2441	同步降压DC-DC调节器, 提供可调节开关频率 (300 kHz至1 MHz)	4.5至36	1
ADP2164	高效率同步降压DC-DC调节器, 提供可选开关频率 (600 kHz或1.2 MHz)	2.7至6.5	4	ADP5024	3通道调节器, 提供双通道、3 MHz开关调节器和单通道LDO	开关: 2.3至5.5, LDO: 1.7至5.5	开关: 每个1.2; LDO: 0.300
ADP230x	异步降压开关调节器	3.0至20	ADP2300/ ADP2301: 1.2, ADP2302: 2, ADP2303: 3	ADP5134	4通道调节器, 提供双通道、3 MHz开关调节器和双通道LDO	开关: 2.3至5.5, LDO: 1.7至5.5	开关: 每个1.2; LDO: 0.300
ADP2370	1.2 MHz/600 kHz低静态电流降压DC-DC调节器	3.2至15	0.8	ADP5052	5通道集成式电源解决方案, 提供四通道降压同步开关调节器和单通道LDO	开关: 4.5至15, LDO: 1.7至5.5	开关: 4, 4/1.2, 1.2; LDO: 0.200
ADP2384	同步降压DC-DC调节器, 提供可编程开关频率	4.5至20	4				

### ADP5134微型PMU优势

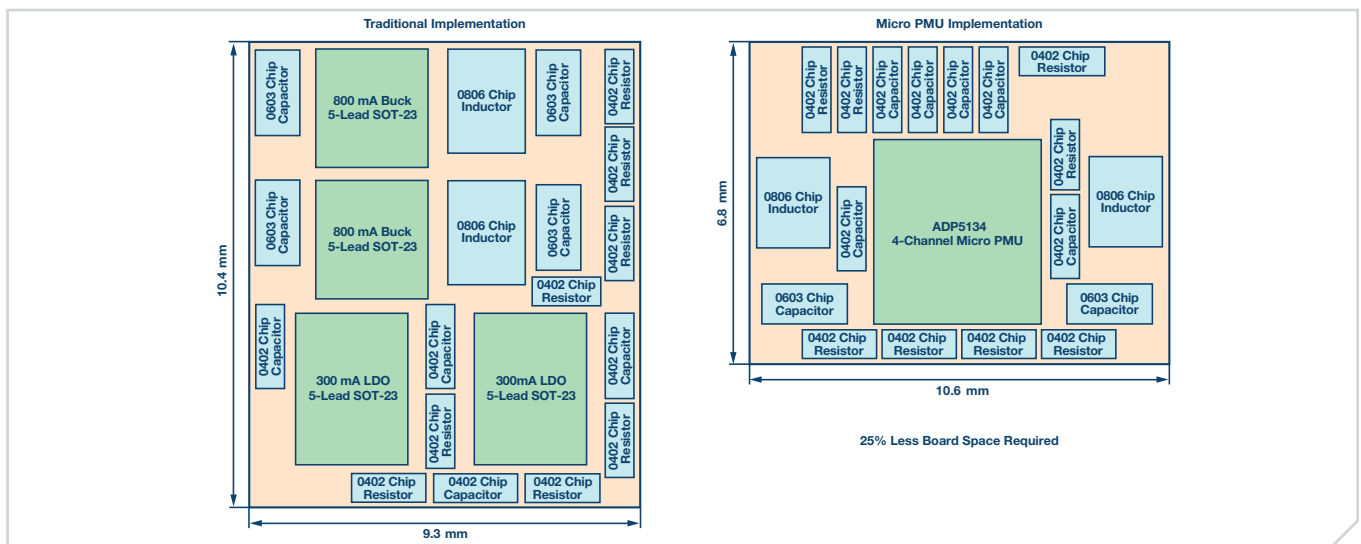

### 线性稳压器

产品型号	产品描述	V <sub>IN</sub> 范围 (V)	I <sub>OUT</sub> 最大值 (A)	产品型号	产品描述	V <sub>IN</sub> 范围 (V)	I <sub>OUT</sub> 最大值 (A)
ADP151	超低噪声CMOS线性调节器	2.2至5.5	0.2	ADP222/ADP223/ ADP224/ADP225	双通道、低噪声、高PSRR线性调节器	2.5至5.5	每个0.300
ADP7102/ADP7104	低噪声CMOS LDO	3.3至20	ADP7102: 0.300, ADP7104: 0.500	ADP322/ADP323	三通道、低噪声、高PSRR线性调节器	2.5至5.5	每个0.200
ADP7105	低噪声CMOS LDO, 提供软启动	3.3至20	0.5	ADP7182	低噪声、负线性调节器	-2.7至-28	-0.200
ADP7118	低噪声CMOS LDO	2.7至20	0.2				
ADP7142	低噪声、高PSRR CMOS LDO	2.7至40	0.2				
ADM7150	超低噪声、高PSRR LDO	4.5至16	0.8				
ADM7170/ADM7171/ ADM7172	低噪声、高PSRR LDO	2.3至6.5	0.5/1.0/2.0				
ADP124/ADP125	低静态电流CMOS线性调节器	2.3至5.5	0.5				

## 位置和电流检测反馈

### 同步采样ADC

#### 电流、电压和位置检测产品

ADI公司提供品种丰富的高性能、高分辨率、高精度、多通道组合同步采样ADC，可满足各种电机控制反馈和检测需要。小型封装双通道器件适合机器人等应用中的位置检测，或适合空间受限型IDM中的电流检测。双极性输入器件适用于高功率应用中的电流和电压反馈。多轴设计拓扑中适合采用多通道器件；这类器件具有快速转换时间和低延迟，因此可提供快速动态响应性能。

产品型号	同步通道数	总通道数	采样速率/同步通道	分辨率(位)
AD7265/AD7266	2	12	1 MSPS/2 MSPS	12
AD7262/AD7264	2	2	1 MSPS	12/14
AD7352/AD7356/ AD7357	2	2	3 MSPS/ 5 MSPS/ 4.75 MSPS	10至16
AD7656-1/ AD7657-1/ AD7658-1	6	6	250 kSPS	16/14/12
AD7606/ AD7606-6/ AD7606-4	8/6/4	8/6/4	200 kSPS	16
AD7607/AD7608/ AD7609	8	8	200 kSPS	14/18/18
AD7366/AD7367	2	4	1 MSPS	12/14
ADAS3023	8-8	8	500 kSPS至 125 kSPS	16
AD7902/AD7903	2	2	1 MSPS	16

### 双通道16位1 MSPS SAR型ADC

- ▶ 同步或独立操作
- ▶ 功耗降低三倍
- ▶ 线性度提升两倍
- ▶ AD7902: 伪差分输入
- ▶ AD7903: 差分输入



欲了解更多信息，请访问[analog.com/cn/SimultaneousSamplingADCs](http://analog.com/cn/SimultaneousSamplingADCs)。


### 旋变数字转换器

很多电机控制系统采用可变轴旋转速度工作。为了提供最精确的位置信息，需使用分辨率灵活的系统。AD2S1210是一款旋变数字转换器，可即时改变分辨率。这款转换器提供了一种集成式解决方案，包括一个激励振荡器，具有可编程频率、可编程阈值电平、极宽模拟输入范围和检测故障的确切属性的指示信息。AD2S1210提供以更少的外部元件数实现与旋变器接口的高级功能。

产品型号	分辨率(位)	精度(弧分)	最大跟踪速率(rps)
AD2S1200	12	11	1000
AD2S1205	12	11	1250
AD2S1210	10至16	2.5	3125
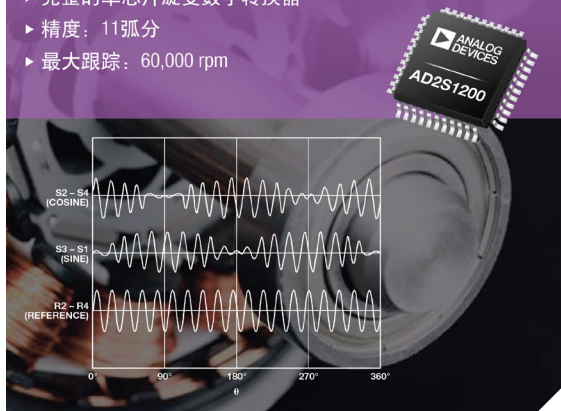
### 集成可编程正弦波振荡器的12位旋变数字转换器

- ▶ 完整的单芯片旋变数字转换器
- ▶ 精度: 11弧分
- ▶ 最大跟踪: 60,000 rpm



欲了解更多信息，请访问[analog.com/cn/RTD-ADCs](http://analog.com/cn/RTD-ADCs)。

# 处理器

## 处理器价值

- ▶ ARM和DSP内核
- ▶ 强大的DMA能力
- ▶ 实时以太网(1588)
- ▶ 高性价比

## 系统价值


- ▶ 用于隔离式 $\Sigma$ - $\Delta$ 调制器的嵌入式sinc滤波器
- ▶ 大容量本地RAM和Flash
- ▶ 快速嵌入式16位ADC

## 即开即用体验


- ▶ 支持MATLAB®和基于模型的设计
- ▶ 230 V<sub>AC</sub>和48 V<sub>DC</sub>开发平台
- ▶ 强大的本地支持团队
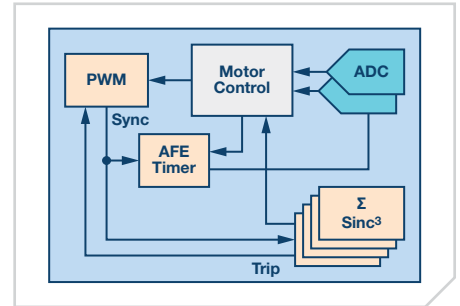
## 电机控制ASSP—用于高端驱动和伺服器控制的ADSP-CM40x混合信号处理器

ADSP-CM40x混合信号处理器提供控制处理性能，结合高速、高精度模数转换，旨在满足新一代工业电机驱动和伺服器的需求。ADSP-CM40x基于ARM Cortex-M4构建，将业界领先的240 MHz内核时钟速度、大型384 kB SRAM和2 MB Flash存储器与业界领先的双通道16位ADC融于一体。除了原始数字和模拟性能外，ADSP-CM40x还具有一系列特性，包括sinc滤波器等，能与AD740x  $\Sigma$ - $\Delta$ 调制器和谐波分析引擎无缝连接，实现功率频谱分析。



型号	封装	速度(MHz)	SRAM/Flash	双通道ADC精度(ENOB)	通信
ADSP-CM409CBCZ-AF	19 mm × 19 mm、212引脚 CSP_BGA	240	384 kB/2 MB	13	USB、以太网
ADSP-CM408CSWZ-AF	24 mm × 24 mm、176引脚 LQFP	240	384 kB/2 MB	13	USB、以太网
ADSP-CM408CSWZ-BF	24 mm × 24 mm、176引脚 LQFP	240	384 kB/2 MB	13	USB
ADSP-CM407CSWZ-AF	24 mm × 24 mm、176引脚 LQFP	240	384 kB/2 MB	11	USB、以太网
ADSP-CM407CSWZ-BF	24 mm × 24 mm、176引脚 LQFP	240	384 kB/2 MB	11	USB
ADSP-CM403CSWZ-CF	14 mm × 14 mm、120引脚 LQFP	240	384 kB/2 MB	13	无
ADSP-CM403CSWZ-EF	14 mm × 14 mm、120引脚 LQFP	150	128 kB/512 kB	13	无
ADSP-CM403CSWZ-FF	14 mm × 14 mm、120引脚 LQFP	100	128 kB/256 kB	13	无
ADSP-CM402CSWZ-EF	14 mm × 14 mm、120引脚 LQFP	150	128 kB/512 kB	11	无
ADSP-CM402CSWZ-FF	14 mm × 14 mm、120引脚 LQFP	100	128 kB/256 kB	11	无

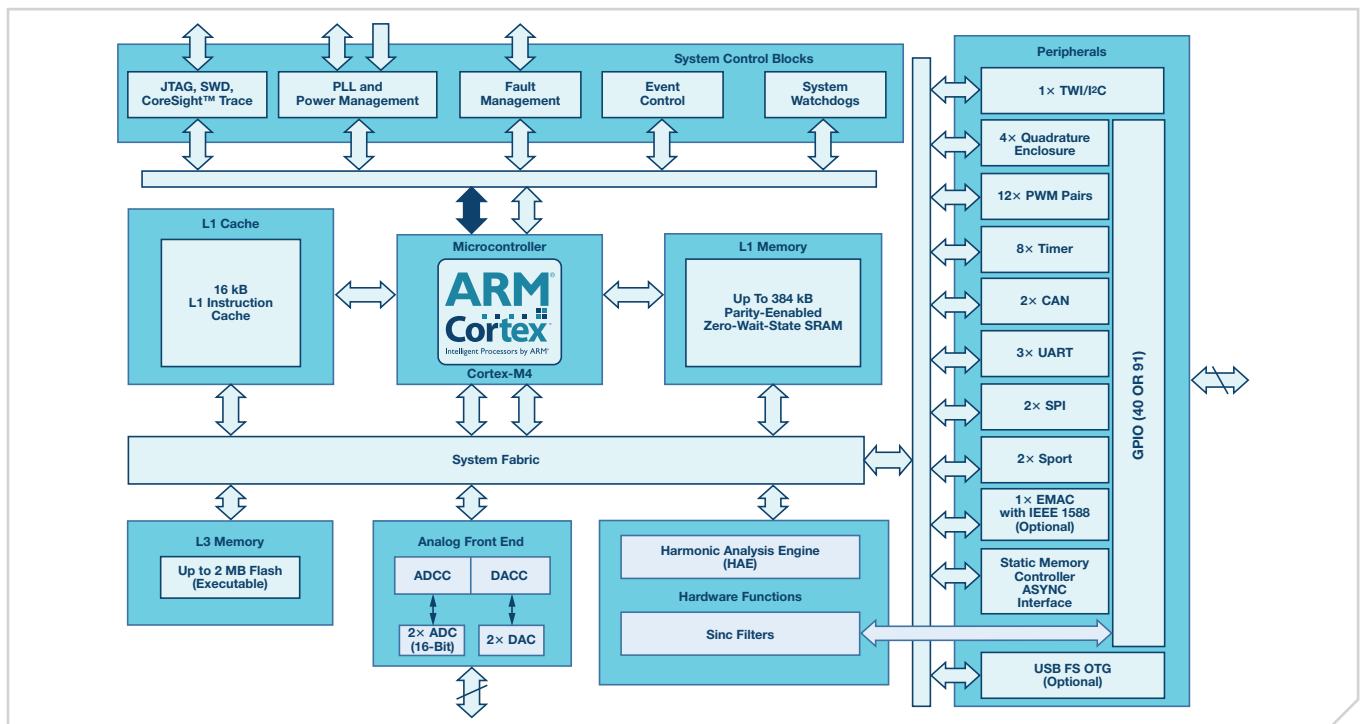

欲了解更多信息，请访问[analog.com/cn/ADSP-CM40x](http://analog.com/cn/ADSP-CM40x)。


## 用于运动控制器和高端驱动以及伺服控制的ADSP-214xx SHARC浮点DSP

SHARC®处理器系列在浮点DSP市场占据主导地位，拥有出色的内核性能、存储器尺寸、存储器性能以及每MFLOP成本。作为SHARC32位浮点DSP的第四代产品，ADSP-214xx延续着其无可比拟的性能以及特性优势。ADSP-214xx处理器具有高达800 MMAC的性能，集成5 MB片内存储器、FFT/FIR/IIR加速器以及众多外部存储器接口与外设，使这些处理器适用于运动控制器、高端电机驱动和伺服系统。

型号	封装	速度(MHz)	片内SRAM (MB)	GPIO	并行接口	加速器
ADSP-21469BBCZ-3	24 mm × 24 mm, 176引脚 LQFP	450	5	34	DDR2、AMI、链路端口	FFT/FIR/IIR
ADSP-21489BSWZ-3A	14 mm × 14 mm, 100引脚 LQFP	350	5	32	—	FFT/FIR/IIR
ADSP-21489BSWZ-3B	24 mm × 24 mm, 176引脚 LQFP	350	5	34	SDRAM	FFT/FIR/IIR
ADSP-21489BSWZ-4A	14 mm × 14 mm, 100引脚 LQFP	400	5	32	—	FFT/FIR/IIR
ADSP-21489BSWZ-4B	24 mm × 24 mm, 176引脚 LQFP	400	5	34	SDRAM	FFT/FIR/IIR
ADSP-21488BSWZ-3A	14 mm × 14 mm, 100引脚 LQFP	350	3	32	—	FFT/FIR/IIR
ADSP-21488BSWZ-3B	24 mm × 24 mm, 176引脚 LQFP	350	3	34	SDRAM	FFT/FIR/IIR
ADSP-21488BSWZ-4A	14 mm × 14 mm, 100引脚 LQFP	400	3	32	—	FFT/FIR/IIR
ADSP-21488BSWZ-4B	24 mm × 24 mm, 176引脚 LQFP	400	3	34	SDRAM	FFT/FIR/IIR

### 低功耗SHARC浮点处理器

型号	封装	速度(MHz)	片内SRAM (MB)	接口	功耗(50 MHz)
ADSP-21477BCPZ-1A	88引脚 LFCSP	200	2	SDRAM、AMI、PWM	50 mW

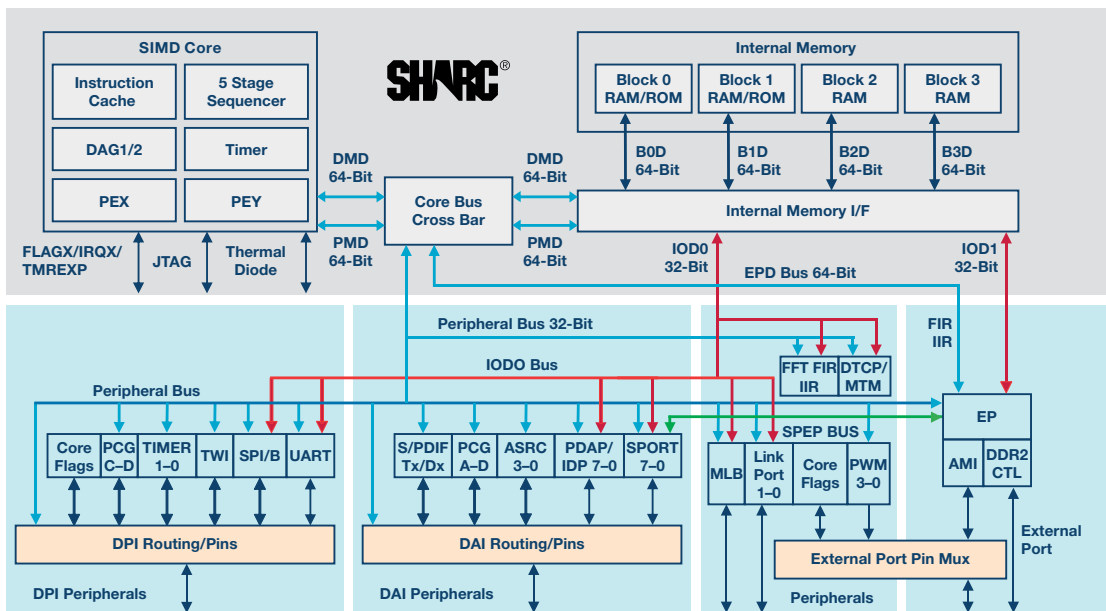

### ADSP-SC58x多核SHARC+ ARM系统化芯片(SOC)

新的ADSP-SC58x处理器系列增加了ARM® Cortex-A5处理器，是对SHARC+®内核和DSP加速度的补充，可在高温下提供每秒24 G浮点运算能力，功耗低于2 W。针对高度复杂的多轴电机控制应用，其任务共享型架构允许SHARC内核聚焦于电机控制的最高精度算法，而ARM内核用于处理对时间敏感的网络堆栈。此外，它还包含存储器保护和发散核心等安全特性，可满足新系统的更高SIL额定值要求。


型号	封装	速度(MHz)	ARM内核	SHARC+内核	接口
ADSP-SC582	349引脚 BGA	450	1	1	USB、Gb以太网、DDR、80 GPIO
ADSP-SC584	349引脚 BGA	450	1	2	USB、Gb以太网、DDR、80 GPIO
ADSP-SC587	529引脚 BGA	450	1	2	2 USB、10/100以太网、Gb以太网、2 DDR、102 GPIO
ADSP-SC589	529引脚 BGA	450	1	2	2 USB、10/100以太网、Gb以太网、2 DDR、PCIe、102 GPIO
ADSP-21584	349引脚 BGA	450	—	2	USB、Gb以太网、DDR、80 GPIO
ADSP-21587	529引脚 BGA	450	—	2	2 USB、10/100以太网、Gb以太网、2 DDR、102 GPIO

欲了解更多信息，请访问[analog.com/cn/DSP](http://analog.com/cn/DSP)。


## 标准线性产品
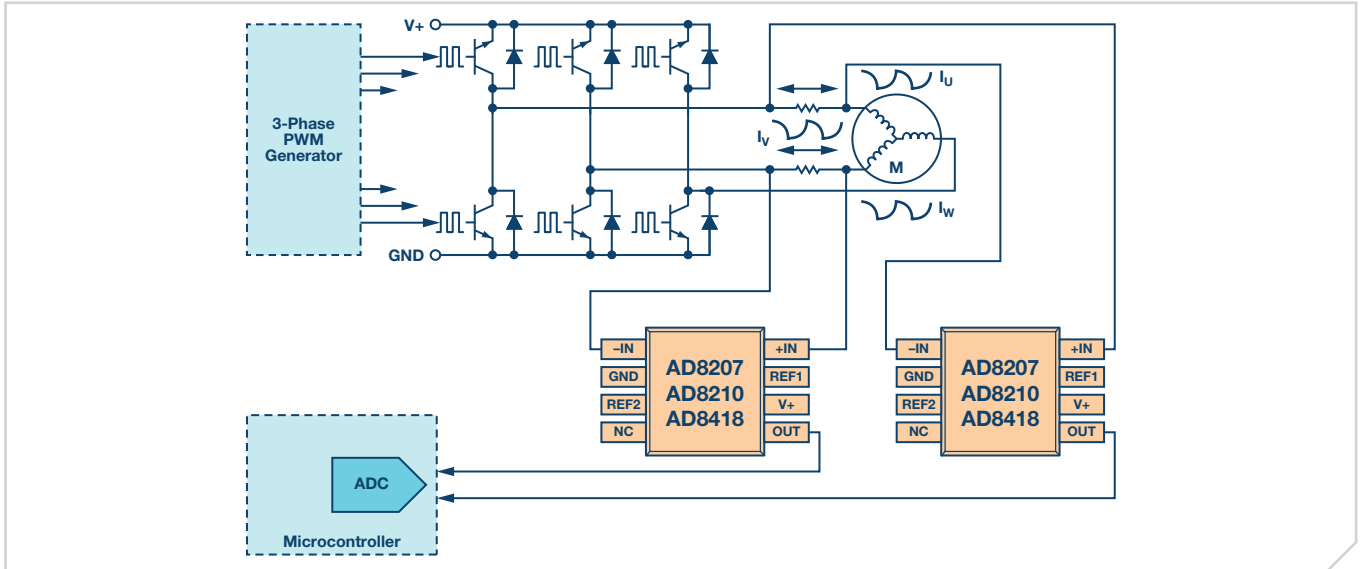
### 电流检测放大器


在恶劣环境中,当分流电阻放置在高端或低端,且在温度范围内需要具有高精度时,可以使用电流检测放大器。电机控制通常需要双向能力。为了构建快速、精确的控制环路,阶跃响应时间和共模电压阶跃抗扰度很重要。




产品型号	输入CMV (V)	增益(V/V)	带宽(kHz)	最大TCV <sub>OS</sub> (μV/°C)	注释
AD8205/AD8206	-2至+65	50/20	50/100	15	
AD8207	-4至+65	20	100	1	零漂移
AD8216	0至65	3	3000	20	快速输出响应
AD8218	4至80	20	500	0.5	零漂移、低成本
AD8417/AD8418	-2至+70	60/20	250	0.5	零漂移、低成本
AD8210	-2至+65	20	500	8	高精度
AD8214	5至65	比较器	传播延迟: 90 ns (典型值)	—	电流输出
AD8212	+500 (外部pnp)	可调增益	1 MHz (G = 10)	10	高共模电压

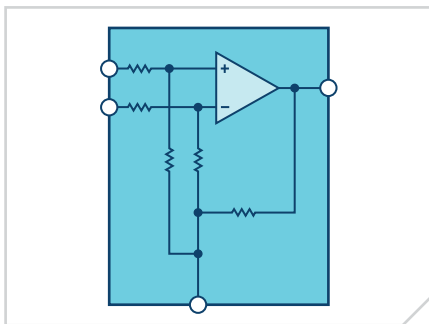

差动放大器。

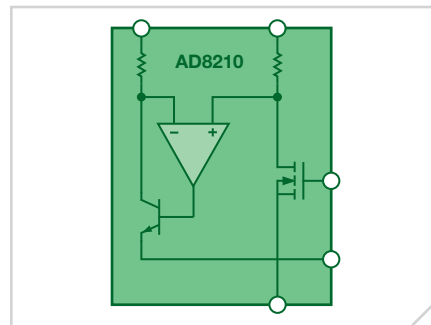

电流检测放大器。

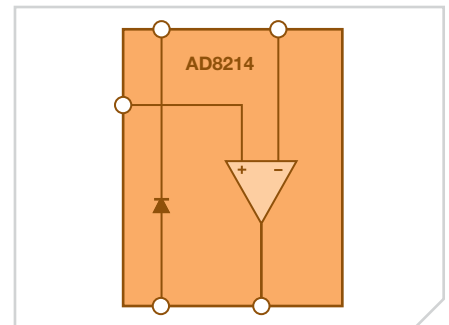

阈值检测器。

欲了解更多信息, 请访问[analog.com/cn/amplifiers](http://analog.com/cn/amplifiers)。

## 差动放大器

差动放大器能抑制极高的共模电压，可用于电机控制系统中的电压和电流测量。借助它们，可以在高压工业环境中使用低压转换器。这在需要进行功能隔离时尤为重要。ADI差动放大器的优势是具有出色的漂移和CMRR性能。

产品型号	CMV ( $\pm V$ )	最小CMRR (dB)	增益	最大增益漂移(ppm/ $^{\circ}C$ )	最大 $V_{OS}$ 漂移( $\mu V/^{\circ}C$ )
AD8479	600	90	1	5	10
AD629	270	86	1	10	10
AD628	120	75	0.1至100可调	5 (无外部元器件)	8 (无外部元器件)

其他情况下，需在信号调理时进行衰减和/或电平转换。在工业应用中，高于电源共模电压的一切信号都能被这些差动放大器所捕捉到。

产品型号	CMV ( $\pm V$ )	最小CMRR (dB)	增益	最大增益漂移(ppm/ $^{\circ}C$ )	每放大器 $I_O$ (mA)	注释
AD8275	-12.3至+12	86	0.2	1	2.3	带电平转换器
AD8276/AD8277	-2 ( $V_S + 0.1$ )至+2 ( $V_S - 1.5$ )	86	1	1	0.2	AD8277为双通道
AD8278/AD8279	-3 ( $V_S + 0.1$ )至+3 ( $V_S - 1.5$ )	80	0.5或2	1	0.2	AD8279为双通道
AD8273/AD8274	3 ( $-V_S$ ) + 4.5至3 ( $+V_S$ ) - 4.5	77	0.5或2	2	2.6	AD8273为双通道

## 精密运算放大器

精密运算放大器在电机控制系统中用做信号调理。它们将用于ADC接口传感器，因而需要高线性度轨到轨输入和输出。它们还能用在旋变数字转换器(RDC)和旋变器之间，以高压摆率和高精度提供高电流。带宽更宽的放大器用于检测系统中的快速变化电流。

产品型号	电源电压(V)	失调电压最大值( $\mu V$ )	最大TCV <sub>OS</sub> ( $\mu V/^{\circ}C$ )	短路电流(mA)	带宽(MHz)	压摆率(V/ $\mu s$ )	注释
ADA4077	10至30	25	0.25	22	4	1	通用精度
ADA4096	3至30	300	1	10	0.8	0.4	通用RRIO
OP279	4.5至12	4000	4	50	5	3	RDC驱动器
ADA4661	3至18	150	3.1	220	4	2	RDC驱动器
ADA4666	3至18	2200	3.1	220	4	2	低成本RDC驱动器
AD8662	5至16	1000	9	19	4	3.5	RDC驱动器
ADA4500	2.7至5.5	120	5.5	26	10.1	5.5	RRIO、零交越
AD8602	2.7至5.5	500	2	30	8	5	低成本
AD8515	1.8至5	6000	4 (典型值)	20	5	2.7	低成本、封装更小
AD8606	2.7至5.5	65	4.5	80	10	5	低成本、封装更小
ADA4897	3至10	500	0.2 (典型值)	135	230	120	高速电流测量
AD8027	2.7至12	800	1.5 (典型值)	120	190	90	高速电流测量
ADA4522	4.5至55	5	0.022	22	3	1.4	EMI增强、零漂移

## 精密基准电压源

基准电压源用作转换器基准电压源或信号调理。电机控制中需要低漂移和低成本器件。

产品型号	电源电压(V)	输出电压(V)	最大漂移(ppm/ $^{\circ}C$ )	负载电流(mA)	注释
ADR43x	最大18	2.048、2.5、3、4.5、4.096、5	3	+30/-20	低噪声
ADR34xx	最大5.5	1.2、2.048、2.5、3、4.096、5	8	+10/-3	低功耗、6引脚小型SOT-23封装、低成本
ADR1581	5	1.25	50	不适用	低成本、3引脚小型SOT-23封装

## 用于条件监控的低噪声MEMS加速度计

条件监控产品也在采用MEMS加速度计，原因是它具有多种优异特性，其中一项是能够降低系统总成本。MEMS传感器的特性包括：小尺寸；重量轻；低功耗；直流响应，可从过载状态快速恢复；高抗冲击性；高集成度解决方案；还有一项可能是最重要的特性——支持可扩展制造。

产品型号	自由度	FSR ( $\pm g$ )	噪声密度 ( $\mu g/\sqrt{Hz}$ )	F0 (kHz)	接口	电源电流( $\mu A$ )
<a href="#">ADXL001*</a>	1	70, 250, 500	4000	22	模拟	2,500
<a href="#">ADXL326*</a>	3	16	300	5.5	模拟	350

\*注意：除了这些传统产品，带有升级功能的新器件现已开放样品申请。欲了解更多信息，请联系我们：[analog.com/about-adi/contact-us](http://analog.com/about-adi/contact-us)。

## 电机控制系统和子系统开发平台

### 隔离式逆变器平台评估板


隔离式逆变器平台可节省电机控制中的三相逆变器应用的硬件和/或软件开发时间。它有两种型号—隔离式逆变器平台和带全功能IGBT驱动器的隔离式逆变器平台。利用这些平台，用户可以在一个高度可配置的以系统为导向的平台上通过多个测试点和连接选项来评估ADI隔离技术。轻松插拔式连接器可让控制器连接ADSP-CM408处理器评估板，而额外的0.1"接头可实现其他处理器或FPGA平台的备用连接。

#### 硬件

- ▶ 隔离式逆变器板，24 V至800 V DC，2 kVA (2个版本)
- ▶ 适配器板，用于连接EZ-KIT
- ▶ USB转串行适配器，以便使用GUI
- ▶ ADSP-CM408 EZ-KIT (另售)
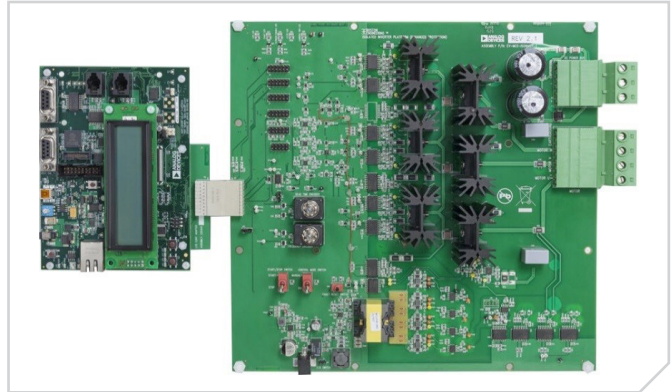
#### 软件

- ▶ IAR Embedded Workbench C项目
- ▶ 可执行演示应用程序
- ▶ 基于.NET的图形用户界面(GUI)



欲了解更多信息，请访问[analog.com/cn/eval-iso-inverter-mc](http://analog.com/cn/eval-iso-inverter-mc)。

其他资源：ADI公司EngineerZone电机控制硬件平台社区 [ez.analog.com/community/motor-control-hardware-platforms2](http://ez.analog.com/community/motor-control-hardware-platforms2)

### FlexMC电机控制开发平台™

FlexMC电机控制开发平台是适合所有电机控制解决方案的快速开发系统。FlexMC套件通过基于模型的强大设计工具帮助您加快产品上市并提高性能。该解决方案集硬件、软件和开箱即用功能于一体，可用于带有霍尔传感器、编码器或无传感器反馈的永磁同步电机(PMSM)。


#### FlexMC通用交流套件

##### 硬件：

- ▶ 驱动板：通用交流输入，400 W输出
- ▶ 三相无刷PMSM
- ▶ 正交增量编码器
- ▶ 旋变器反馈
- ▶ 集成ADSP-CM408 EZ-KIT (另售)
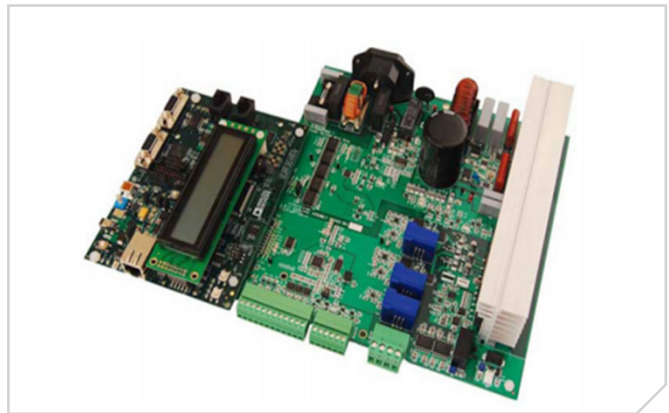
##### 软件：

- ▶ MATLAB/Simulink库
- ▶ C语言函数库
- ▶ 演示应用程序



欲了解更多信息，请访问[analog.com/cn/eval-flex-mc-universal-kit](http://analog.com/cn/eval-flex-mc-universal-kit)。




## FlexMC低压套件

### 硬件:

- ▶ 驱动板: 低压, 12 V至36 V DC, 10 A输出
- ▶ 3相无刷直流(BLDC)电机
- ▶ 正交增量编码器
- ▶ 集成ADSP-CM408 EZ-KIT (另售)
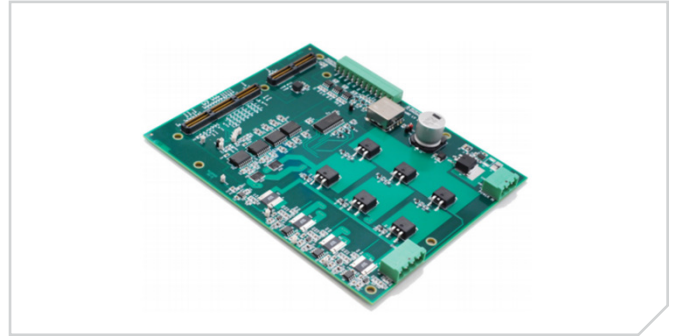
### 软件:

- ▶ MATLAB/Simulink库
- ▶ C语言函数库
- ▶ 演示应用程序




欲了解更多信息, 请访问[analog.com/cn/eval-flex\\_mc\\_low\\_voltage\\_kit](http://analog.com/cn/eval-flex_mc_low_voltage_kit)。

## AD-FMCMOTCON2-EBZ评估板

AD-FMCMOTCON2-EBZ是FPGA夹层卡(FMC)板上的一款完整的高性能伺服系统。它提供完整的电机驱动系统, 实现三相PMSM和感应电机(最高48 V、20 A)的高效和高动态控制, 并支持用户针对高性能伺服系统快速建模和实现电机控制算法, 采用基于Mathworks模型的设计集成系统建模和设计理念。

该套件由两片板组成: 一片控制器板和一片驱动板。可选的AD-DYN02-EBS测功器是驱动系统的延伸产品, 也可从Avnet订购。

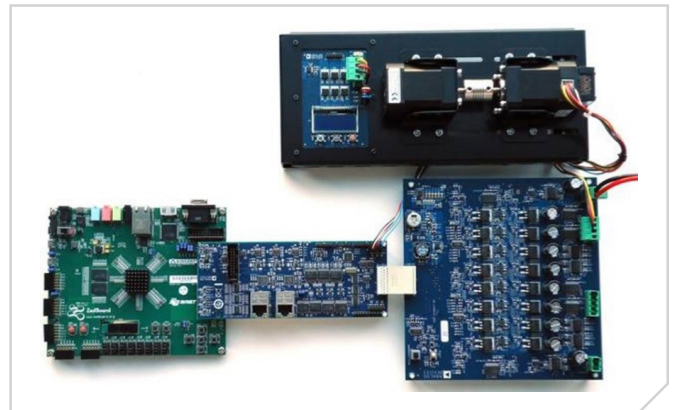
该系统提供原型制作系统以便在进入生产阶段前验证硬件和控制算法, 从而缩短电机控制系统从概念转向生产阶段所需的时间。



欲了解更多信息, 请访问[analog.com/cn/eval-flex\\_mc\\_low\\_voltage\\_kit](http://analog.com/cn/eval-flex_mc_low_voltage_kit)。

欲了解电机控制开发平台的更多信息, 请访问: [wiki.analog.com](http://wiki.analog.com); 搜索电机控制硬件

## ADI参考设计框架

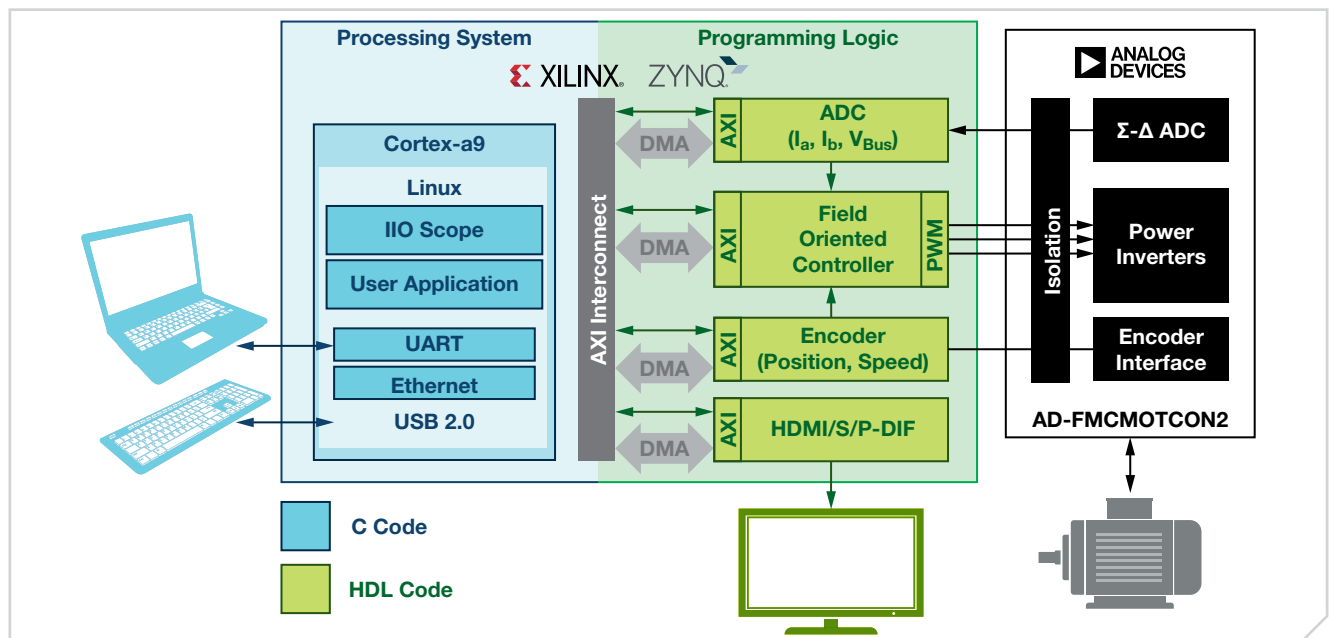

## 参考设计

ADI参考设计可让设计工程师快速应用ADI的各种应用专业知识，采用经过专家构建并测试的电路可非常放心地完成自己的设计，保证性能和功能性。低成本硬件可实现多开发平台的评估和快速原型制作。完整的文档和设计文件简化应用知识，并最大程度减少系统集成方面的问题。

**Circuits  
from the Lab<sup>®</sup>**  
Reference Designs

### 硬件可实现

- ▶ 模块化系统设计
- ▶ 即时应用型软件
- ▶ FPGA和MCU的快速原型制作


### 设计和集成文件支持

- ▶ 原理图、布局、BOM下载
- ▶ 用于驱动程序开发的Linux代码
- ▶ 简化应用集成


### 文档可提供

- ▶ 专业的应用知识
- ▶ 电路功能的知识
- ▶ 经测试并验证的性能数据


电路笔记编号	标题	应用	本电路中采用的产品
CN-0288	LVDT信号调理电路	伺服和机器人	AD598, AD7992, AD8615
CN-0301	通用LVDT信号调理电路	伺服和机器人	AD698, AD7992, AD8615
CN-0303	带频率响应补偿的MEMS振动分析仪	伺服和机器人、驱动、专用电机控制	AD7866, AD8227, AD8615
CN-0323	磁阻角度测量	伺服和机器人、驱动、专用电机控制	AD7866, AD8227, AD8615
CN-0196	使用隔离式半桥驱动器的H电桥驱动电路	伺服和机器人、驱动、专用电机控制	ADCM350, ADG787, ADP1720, ADuC7061, ADuM3100, ADuM7234
CN-0313	EMC兼容RS-485收发器保护电路	伺服和机器人、驱动、专用电机控制	ADM3485E
CN-0218	500 V共模电压电流监控器	伺服和机器人、驱动、专用电机控制	AD7171, AD8212, AD8605, ADR381, ADuM5402
CN-0192	用于AD2S1210旋变数字参考信号输出的高电流驱动器	伺服和机器人、专用电机控制	AD2S1210, AD8662
CN-0276	高性能、10位至16位旋变数字转换器	伺服和机器人	AD2S1210, AD8397, AD8692, AD8694, ADG1611, ADG1612
CN-0341	磁阻线性产品测量	伺服和机器人	AD7866, AD8227, AD8615
CN-0116	利用电流检测放大器AD8210和差分放大器AD8274实现高电压、高精度电流检测和输出电平转换	专用电机控制	AD780, AD8210, AD8274
CN-0100	利用差分放大器AD629、运算放大器AD8603、基准电压源AD780和12位ADC AD7453等单电源器件测量-48 V高端电流	专用电机控制	AD629, AD7453, AD780, AD8603

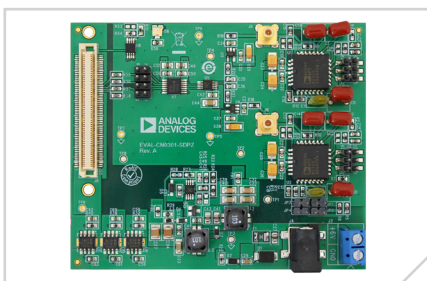


CN-0301电路评估板。

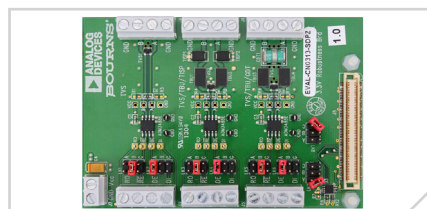


CN-0313电路评估板。

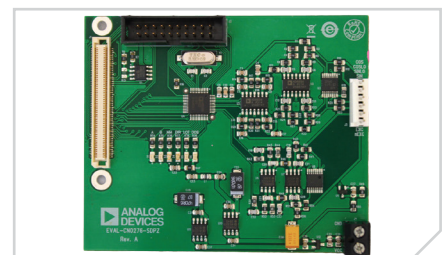

CN-0276电路评估板。

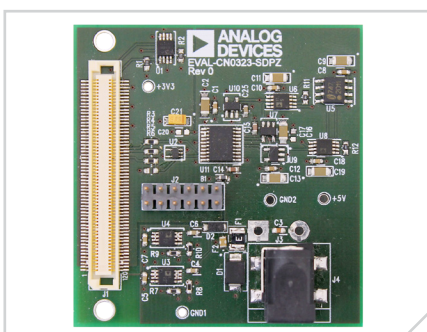

CN-0323电路评估板。

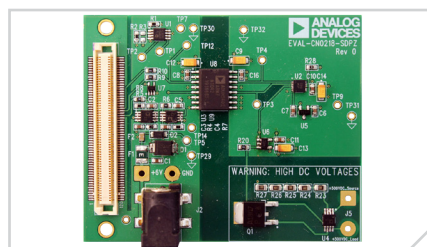

CN-0218电路评估板。

# 基于模型的设计—简化设计





## 任何电机控制系统的系统设计价值

基于模型的设计旨在帮助简化使用传统非自动化方法进行控制系统设计时所遭遇的固有困难与复杂性。基于模型的设计为设计人员提供可视化设计环境，让开发人员为整个系统使用单一模型，实现数据分析、模型可视化、测试、验证和最终的产品部署。一旦模型完成构建和测试，便会自动生成精确的实时软件，相比传统的手动编码能节省时间并降低总开发成本。可自动生成代码的基于模型的设计还可用于快速原型制作，进一步缩短设计周期。基于模型的设计本身提供软件再利用结构，允许将已完成的设计根据所需应用有效地调高或调低复杂性，从而以更简单、更具性价比的方式可靠地完成升级。





基于模型的设计通过减少设计时间，并提供性能、系统功能性以及特性和调度等方面更精确且更接近预设计期望的最终设计，从而节省宝贵的设计资源。
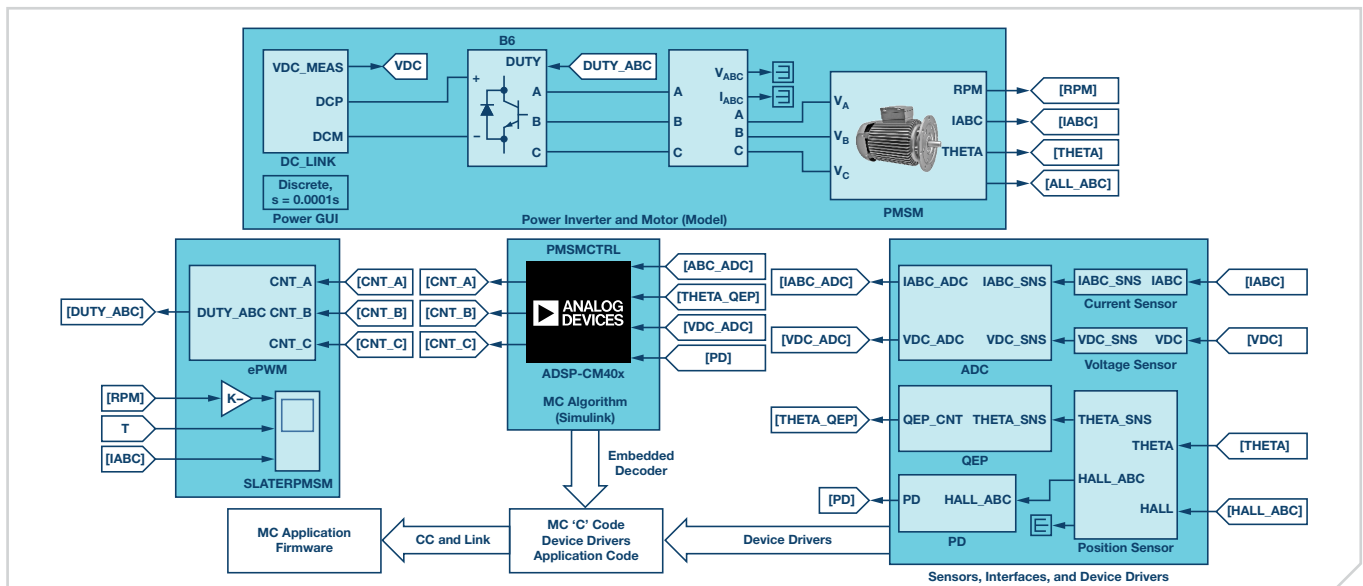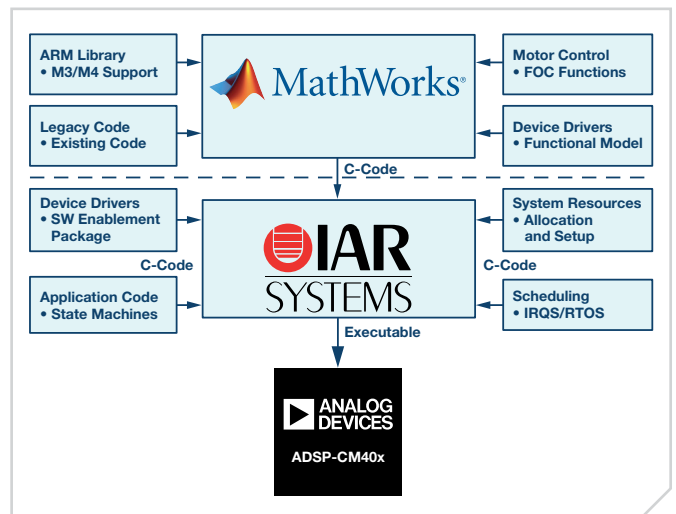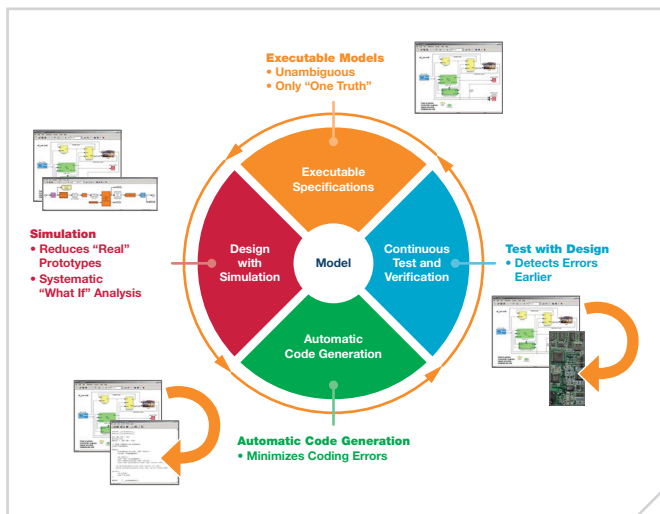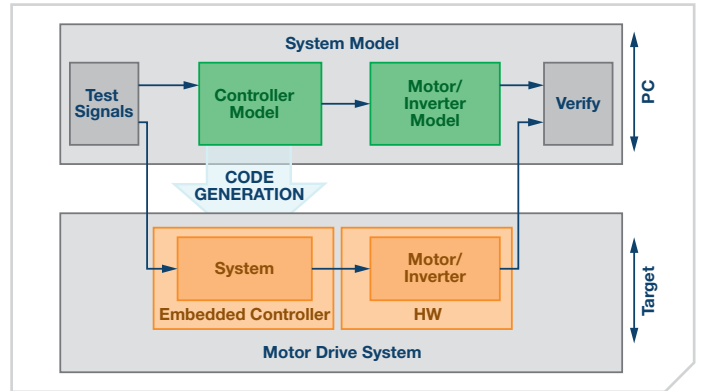
### 优势

- ▶ 更快的设计迭代，获得所需性能、功能和能力
- ▶ 设计周期具有更高的可预测性，产品发货速度更快
- ▶ 减少设计、开发和部署



# 电机控制架构与解决方案

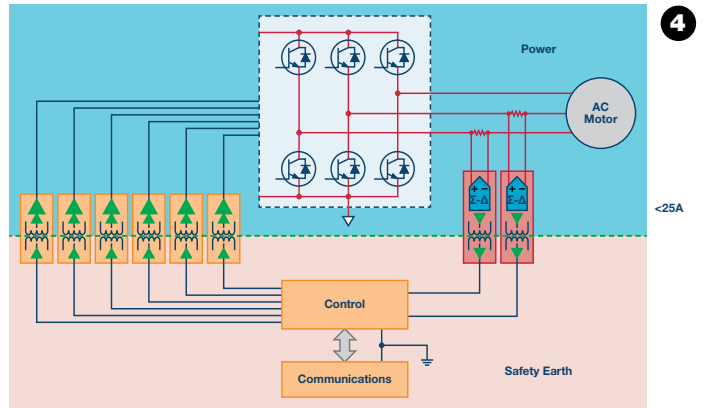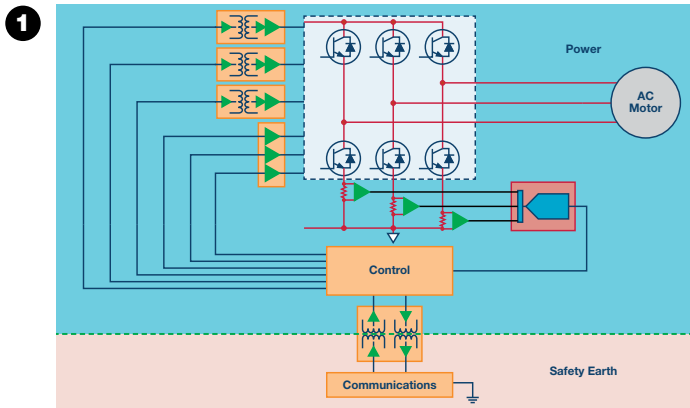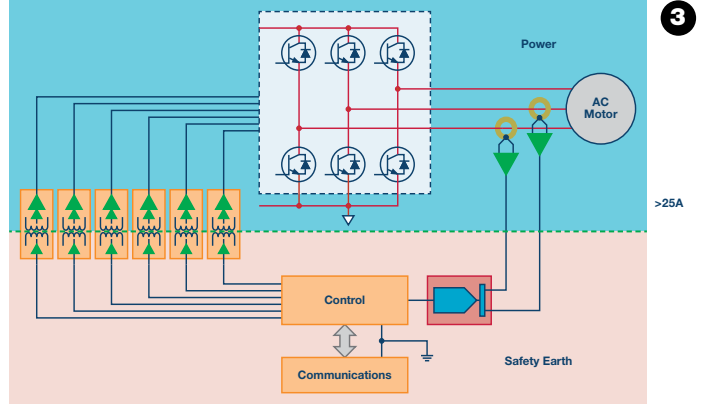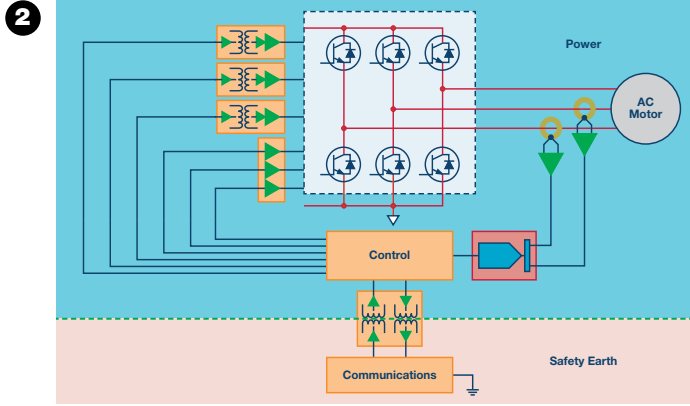

在电机控制配置中，很容易迷失在无穷无尽的变化之中。为了简化设计，ADI将各种可能的电机控制架构归为四种基本类型；大部分系统都属于这四类中的某一类。根据您的选择，ADI可针对您的具体设计快速确定并推荐合适的产品和解决方案。

类别	配置说明	典型应用	推荐技术	子系统和系统平台解决方案	参考设计
1	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 以直流供电轨为基准的控制器</li> <li>▶ 低端分流检测(&lt;25 A)</li> <li>▶ 低速通信协议—轻松隔离</li> </ul>	▶ 逆变器	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 隔离式CAN/隔离式RS-485</li> <li>▶ 电源管理</li> <li>▶ 嵌入式处理器</li> <li>▶ 标准器件: ADC和放大器</li> <li>▶ 电流检测</li> <li>▶ 精密微控制器</li> </ul>	▶ 低压驱动	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 电流检测(CN-0240、CN-0218、CN-0116)</li> <li>▶ 隔离式通信(CN-0373)</li> <li>▶ 电源(CN-0190)</li> <li>▶ 隔离式LVDS (信号、通信—CN-0256)</li> </ul>
2	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 以直流供电轨为基准的控制器</li> <li>▶ 基于传感器/变压器的相电流检测(&gt;25 A)</li> <li>▶ 低速通信协议—轻松隔离</li> </ul>	▶ 简单功能伺服器和驱动	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 数字隔离</li> <li>▶ 隔离式栅极驱动器</li> <li>▶ 电源管理</li> <li>▶ 位置和电流检测</li> <li>▶ 嵌入式处理器</li> <li>▶ 标准器件: ADC和放大器</li> </ul>	▶ 隔离式逆变器	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 位置检测(CN-0323、CN-0341、CN-0368—AMR)、(CN-0276—RDC)</li> <li>▶ 隔离式通信(CN-0373)</li> <li>▶ 电源(CN-0190)</li> <li>▶ 隔离式LVDS (信号、通信—CN-0256)</li> </ul>
3	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 以地为基准的控制器和通信</li> <li>▶ 隔离式控制和反馈以提供更好的性能</li> <li>▶ 基于传感器/变压器的相电流检测(&gt;25 A)</li> <li>▶ 高速通信协议</li> </ul>	▶ 高级功能伺服器和驱动	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 数字隔离</li> <li>▶ 隔离式栅极驱动器</li> <li>▶ 电源管理</li> <li>▶ 位置和电流检测</li> <li>▶ 嵌入式处理器</li> <li>▶ 标准器件: ADC和放大器</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 隔离式逆变器</li> <li>▶ 高压驱动</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 通信(CN-0313)</li> <li>▶ 位置检测(CN-0276—RDC)</li> <li>▶ 加速度计(CN-0303)</li> <li>▶ 电源(CN-0190)</li> <li>▶ 隔离式LVDS (信号、通信—CN-0256)</li> </ul>
4	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 以地为基准的控制器和通信</li> <li>▶ 隔离式控制和反馈以提供更好的性能</li> <li>▶ 基于分流的相电流检测(&lt;25 A)</li> <li>▶ 高速通信协议</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 高级功能伺服器和驱动</li> <li>▶ 高端驱动</li> <li>▶ 多轴伺服设计</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 隔离式栅极驱动器</li> <li>▶ 电源管理</li> <li>▶ 位置和电流检测</li> <li>▶ 嵌入式处理器</li> <li>▶ MEMS传感器和加速度计</li> <li>▶ 标准器件: ADC和放大器</li> <li>▶ 多轴控制器</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 高压驱动</li> <li>▶ 低压驱动</li> <li>▶ FMCMOTCON</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 位置检测(CN-0301、CN-0371、CN-0288—LVDT)、(CN-0276—RDC)</li> <li>▶ 通信(CN-0313)</li> <li>▶ 栅极驱动(CN-0196)</li> <li>▶ 电流检测(CN-0185、CN-0280)</li> <li>▶ 电源(CN-0190)</li> </ul>

## 战略合作伙伴关系与联盟

ADI与全球多家业界领先的科技公司长期合作，有着悠久而光荣的历史。ADI的产品和系统级解决方案借助全球技术合作伙伴业界领先的软件、嵌入式技术创新和系统集成专业知识的优势，得以进一步优化和增强。



ARM Holdings plc是世界领先的半导体知识产权(IP)供应商。ARM设计的技术是很多已售数字电子产品的核心技术。ARM拥有创新的业务模型。ARM将其技术授权给网络合作伙伴——主要是领先的半导体制造商和OEM——而且不用承担与制造相关的成本。这些合作伙伴利用ARM的设计来创造适合现代电子设备使用的智能、低功耗芯片。

请访问 [www.arm.com](http://www.arm.com)



Boston Engineering秉承Total System Responsibility™ (TSR)理念及时提供创新解决方案，满足苛刻的市场需求。仰赖其跨领域团队、最佳实践战略以及与客户工艺的无缝集成，Boston Engineering提供灵活而专注的完整解决方案。

从产品开发到信息系统再到工程咨询，Boston Engineering能够满足不断增长的外包工程服务需求。

请访问 [www.boston-engineering.com](http://www.boston-engineering.com)



IAR Systems是世界领先的嵌入式系统处理器编程软件的独立供应商。该公司的软件为大约20,000家大型和小型企业所采用，开发基于8/16/32位处理器的产品，主要面向工业自动化、医疗设备、消费电子和汽车工业市场。

请访问 [www.IAR.com](http://www.IAR.com)



MathWorks是领先的数学计算软件开发商。全球工程师和科学家依靠该公司的产品来加快探索、创新与开发的步伐。MATLAB和Simulink®是MathWorks向全球客户提供的两款旗舰产品。

请访问 [www.mathworks.com](http://www.mathworks.com)



Xilinx是全球领先的完全可编程FPGA、SoC和3D IC供应商。这些行业领先器件与下一代设计环境和IP相结合，能够满足从可编辑逻辑到可编辑系统集成的广泛客户需求。

请访问 [www.xilinx.com](http://www.xilinx.com)



### 第三方开发商计划

Analog Devices, Inc. (ADI公司)第三方开发商网络由世界各地的多家公司组成，面向各种应用和市场，提供硬件产品、软件产品、算法和设计服务。

请访问 [www.analog.com/en/third-party-developers/processors-DSP/content/search.html](http://www.analog.com/en/third-party-developers/processors-DSP/content/search.html)


## 在线工具和资源

欲了解有关ADI公司产品、信号链解决方案和技术经验的更多信息以帮助工程师应对当今的电机控制设计挑战，请访问: [www.analog.com/cn/motorcontrol](http://www.analog.com/cn/motorcontrol)。
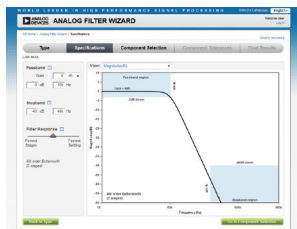
### 模拟滤波器向导

[www.analog.com/cn/filterwizard](http://www.analog.com/cn/filterwizard)


使用模拟滤波器向导和实际运算放大器在几分钟内设计低通、高通或带通滤波器。设计过程中，可以观察滤波器设计的理想规格与实际电路行为特性。快速评估权衡运算放大器规格—包括增益带宽、噪声和电源电流—以确定满足您需求的最佳滤波器设计。


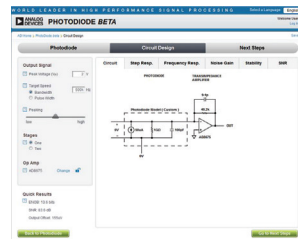
### 光电二极管向导

[www.analog.com/cn/photodiode](http://www.analog.com/cn/photodiode)

使用光电二极管向导设计跨导放大器电路与光电二极管接口。从工具内置器件库中选择一个光电二极管，或输入自定义光电二极管规格。快速考量权衡带宽、峰值(Q)和ENOB/SNR。修改电路参数，并立即查看图中的脉冲响应、频率响应和噪声增益结果。



### ADIsimPower

[www.analog.com/cn/adisimpower](http://www.analog.com/cn/adisimpower)

ADIsimPower™是许多可下载Excel数据表的集合，可以根据您的设计目标产生完整的电源设计。立即获取针对具体需求定制的原理图、物料清单和性能数据。




### ADIsimPower选择器

ADIsimPower选择器根据您的特定应用要求，比较超过300个电源管理器件和超过10种不同拓扑架构的解决方案。每个解决方案都考虑了IC、外部器件和工作条件，以匹配期望性能。
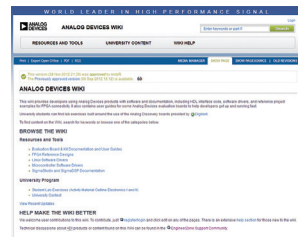
### Analog Devices Wiki

[wiki.analog.com](http://wiki.analog.com)

ADI wiki网站为使用ADI产品的开发人员提供软件和文档。同时包括部分ADI评估板的用户指南，以帮助开发人员快速上手。



### 参考电路设计

欲获得有关电机控制设计的ADI参考电路®完整列表，请访问: [www.analog.com/cn/circuits](http://www.analog.com/cn/circuits)。

**Circuits from the Lab®**  
Reference Designs

### EngineerZone®在线支持社区

找到您所关心设计问题的答案。

加入我们的工程师社区: [ezchina.analog.com](http://ezchina.analog.com)。



世健系统(香港)有限公司  
世健国际贸易(上海)有限公司  
info@excelpoint.com.hk



世健官方微信



世健官方网站

[www.EXCELPOINT.com.cn](http://www.EXCELPOINT.com.cn)



世健网店

[www.EXCELCHIPS.cn](http://www.EXCELCHIPS.cn)

香港 +852 2503 2212  
成都 +86 28 8652 7611  
济南 +86 531 8096 5769  
深圳 +86 755 8364 0166  
西安 +86 29 8765 1058  
东莞 +86 158 8963 8656  
无锡 +86 185 5103 2234

上海 +86 21 2220 3188  
福州 +86 591 8335 7003  
南京 +86 25 8689 3130  
苏州 +86 512 6530 8103  
珠海 +86 756 8616 869  
合肥 +86 139 2377 2952  
烟台 +86 155 5222 0532

北京 +86 10 6580 2113  
广州 +86 20 3893 9561  
宁波 +86 574 8386 5759  
武汉 +86 27 8769 0883  
重庆 +86 136 2830 7074  
惠州 +86 136 8076 4680  
郑州 +86 138 0384 6359

长沙 +86 731 8220 4725  
杭州 +86 571 8528 2185  
青岛 +86 532 8502 6539  
厦门 +86 592 5042 386  
大连 +86 156 4083 6155  
沈阳 +86 156 0405 4122